

# P1 -MULTIPLICADOR SECUENCIAL

Arquitecturas Hardware de Comunicaciones


# Multiplicador secuencial. Algoritmo.

- Algoritmo de “lápiz y papel” de un multiplicador secuencial de números sin signos codificados en binario.
  - ▣ Ejemplo:  $13 \times 10$  ;  $M(m) \times Q(q)$  (siendo  $m=q=4$  bits)

$$\begin{array}{r} 1101 \rightarrow 13 \quad M: \text{Multiplicando} \\ \times 1010 \rightarrow 10 \quad Q: \text{Multiplicador} \\ \hline 0000 \\ 1101 \\ 0000 \\ 1101 \\ \hline 10000010 \rightarrow 130 \end{array}$$
 
# Multiplicador secuencial. Diseño.

- Estrategia de diseño secuencial formada por UP y UC.
  - ▣ UP: Elementos de memoria, recursos de cálculo y recursos de conexión.
  - ▣ UC: Determinará el funcionamiento de la UP mediante FSM.




UP: Unidad de proceso  
UC: Unidad de control

# Multiplicador secuencial. Diseño.
 
## □ UP. Primera aproximación.


- ▣ Sumar los resultados parciales 2 a 2 → Un solo sumador de 2 entradas.
- ▣ Desplazamiento del Multiplicando (M) a la izquierda



# Multiplicador secuencial. Diseño.
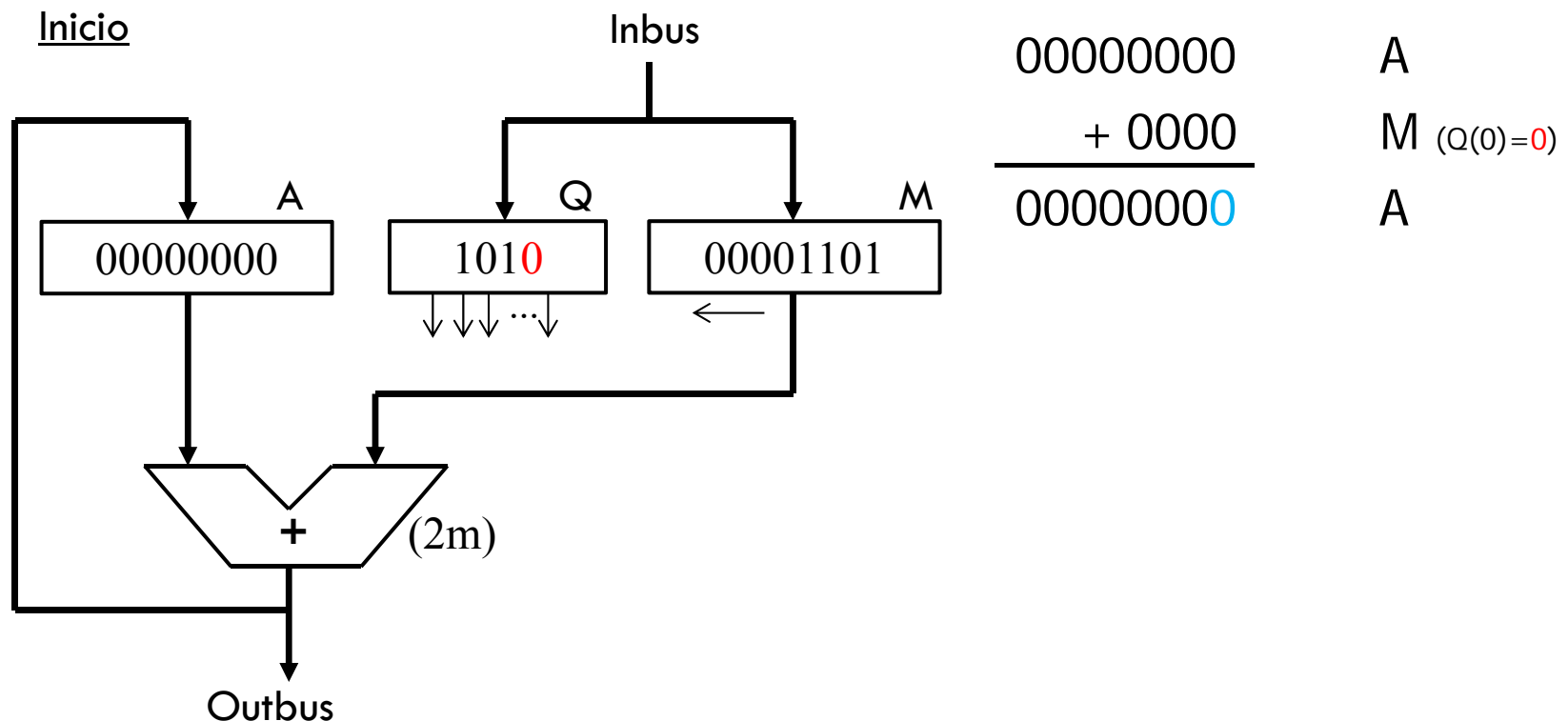
## □ UP. Primera aproximación.

- ▣ Sumar los resultados parciales 2 a 2 → Un solo sumador de 2 entradas.
- ▣ Desplazamiento del Multiplicando (M) a la izquierda




# Multiplicador secuencial. Diseño.

## □ UP. Primera aproximación.

- ▣ Sumar los resultados parciales 2 a 2 → Un solo sumador de 2 entradas.
- ▣ Desplazamiento del Multiplicando (M) a la izquierda

Iteración 1

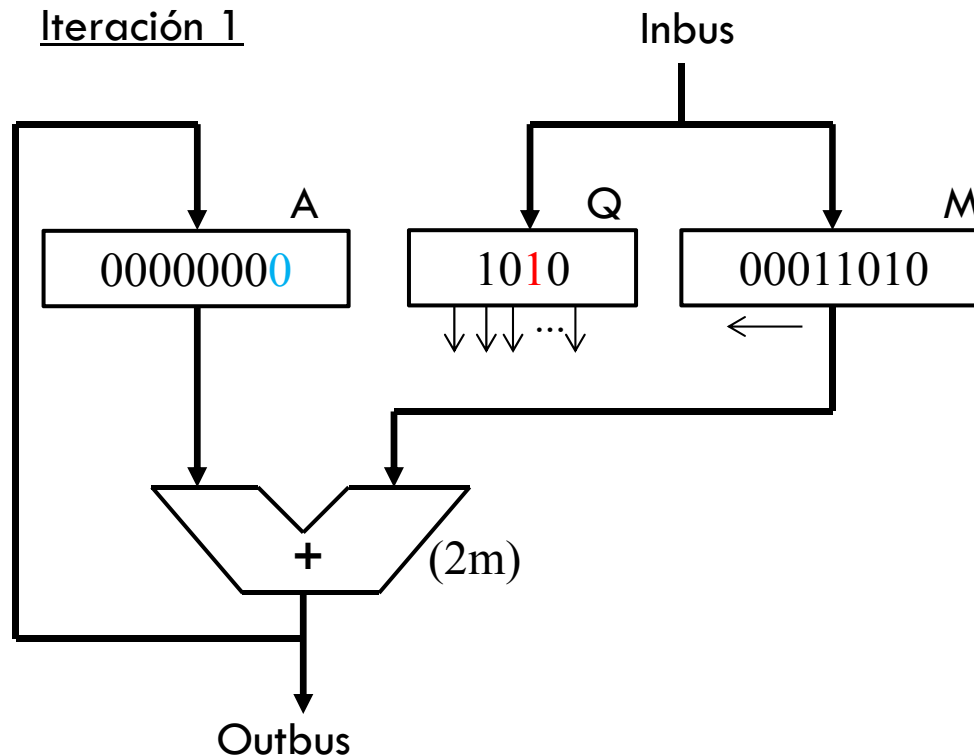


00000000	A
+ 0000	M (Q(0)=0)
<hr/>	
00000000	A
+ 1101	← M (Q(1)=1)
<hr/>	
00011010	A

# Multiplicador secuencial. Diseño.

## □ UP. Primera aproximación.

- ▣ Sumar los resultados parciales 2 a 2 → Un solo sumador de 2 entradas.
- ▣ Desplazamiento del Multiplicando (M) a la izquierda

Iteración 2

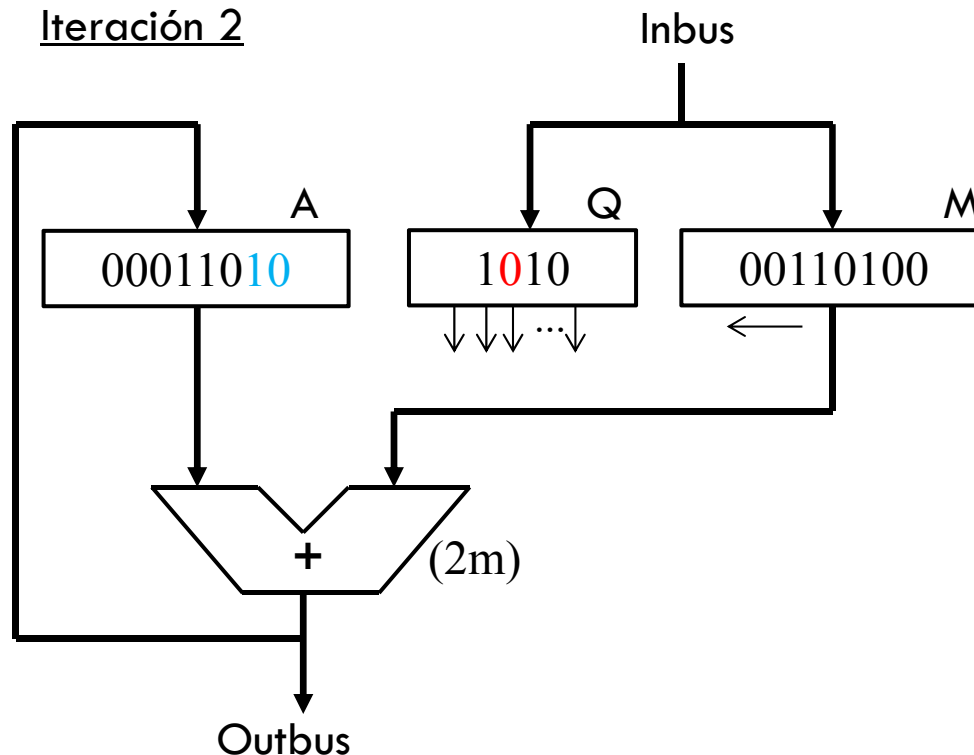


00000000	A
+ 0000	M (Q(0)=0)
00000000	A
+ 1101	← M (Q(1)=1)
00011010	A
+ 0000	← M (Q(2)=0)
00011010	A

# Multiplicador secuencial. Diseño.

## □ UP. Primera aproximación.

- ▣ Sumar los resultados parciales 2 a 2 → Un solo sumador de 2 entradas.
- ▣ Desplazamiento del Multiplicando (M) a la izquierda

Iteración 3

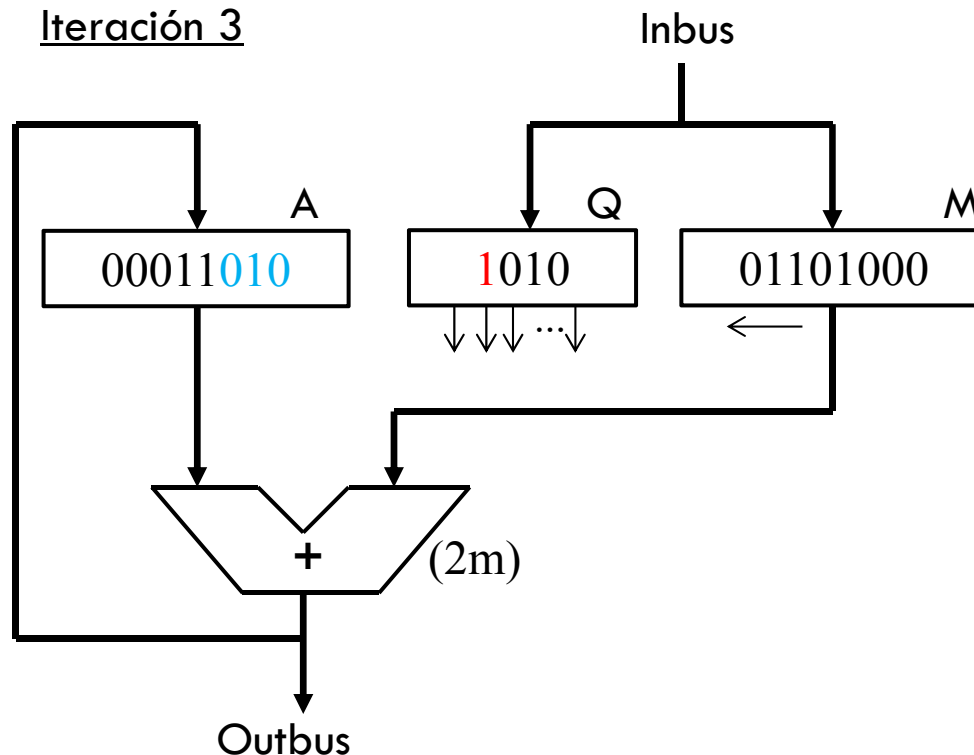

00000000	A
+ 0000	M (Q(0)=0)
00000000	A
+ 1101	← M (Q(1)=1)
00011010	A
+ 0000	← M (Q(2)=0)
00011010	A
+ 1101	← M (Q(3)=1)
10000010	




# Multiplicador secuencial. Diseño.

## □ UP. Primera aproximación.

- ▣ Sumar los resultados parciales 2 a 2 → Un solo sumador de 2 entradas.
- ▣ Desplazamiento del Multiplicando (M) a la izquierda

Iteración 4

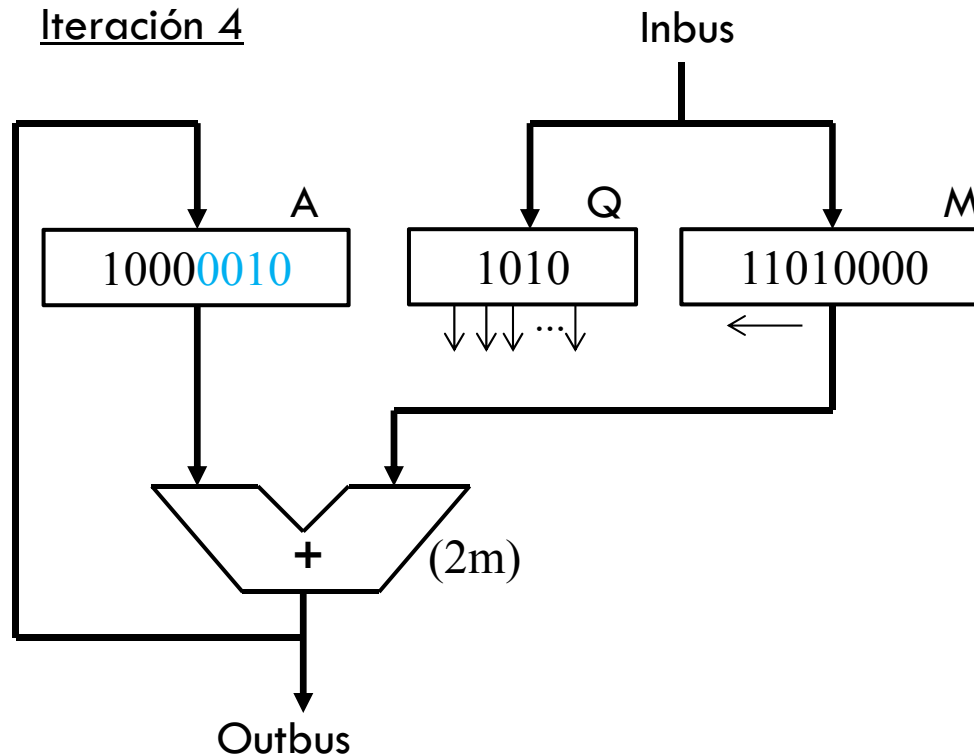


00000000	A
+ 0000	M (Q(0)=0)
00000000	A
+ 1101	← M (Q(1)=1)
00011010	A
+ 0000	← M (Q(2)=0)
00011010	A
+ 1101	← M (Q(3)=1)
10000010	

# Multiplicador secuencial. Diseño.
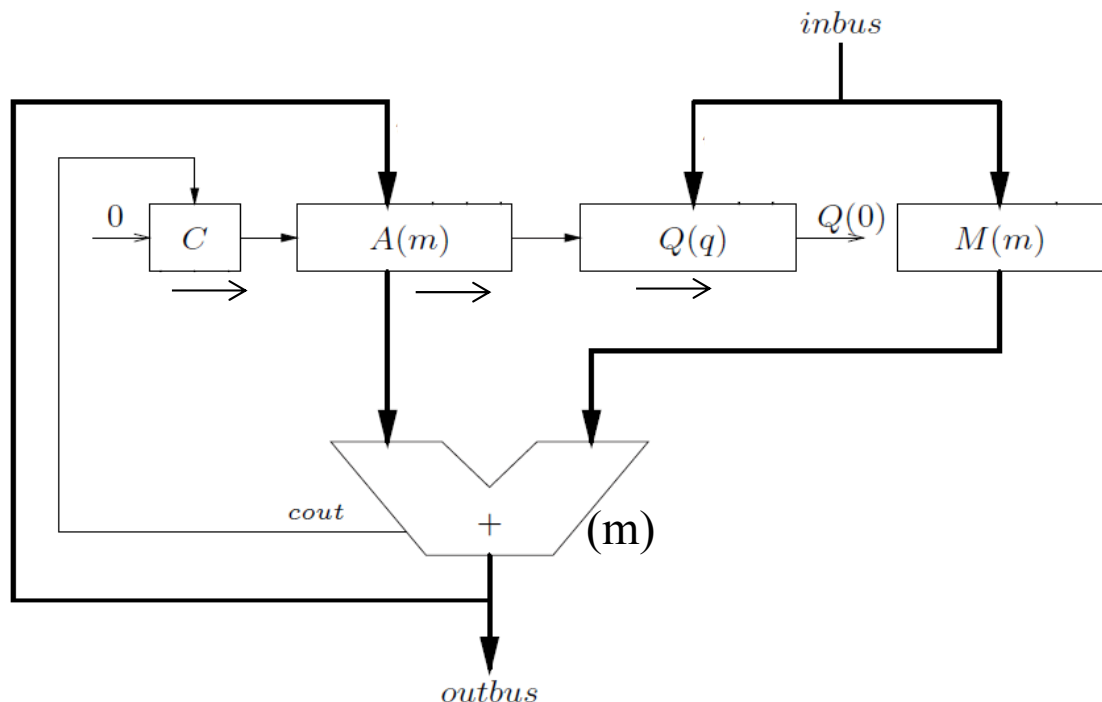
## □ UP. Estructura final.



- ▣ Sumar los resultados parciales 2 a 2 → Un solo sumador de 2 entradas.
- ▣ Desplazar el producto parcial (CA) y Multiplicador (Q) a la derecha.



# Multiplicador secuencial. Diseño.
 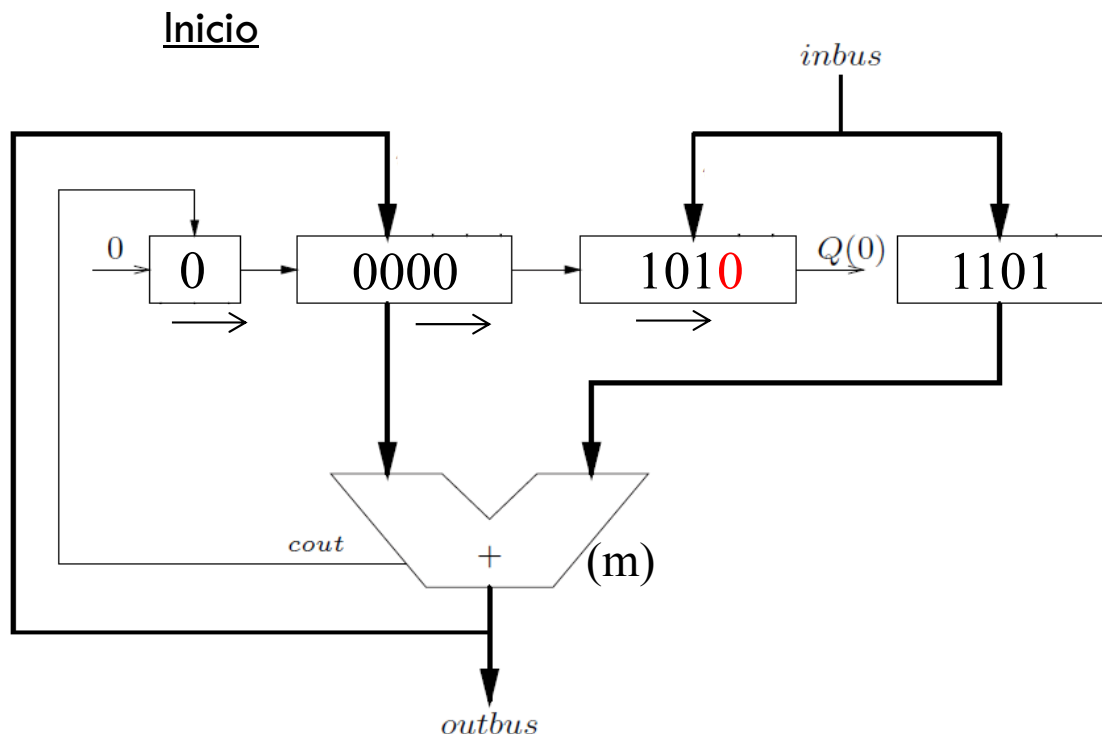
## □ UP. Estructura final.

- ▣ Sumar los resultados parciales 2 a 2 → Un solo sumador de 2 entradas.
- ▣ Desplazar el producto parcial (CA) y Multiplicador (Q) a la derecha.




# Multiplicador secuencial. Diseño.

## □ UP. Estructura final.

- ▣ Sumar los resultados parciales 2 a 2 → Un solo sumador de 2 entradas.
- ▣ Desplazar el producto parcial (CA) y Multiplicador (Q) a la derecha.

Iteración 1

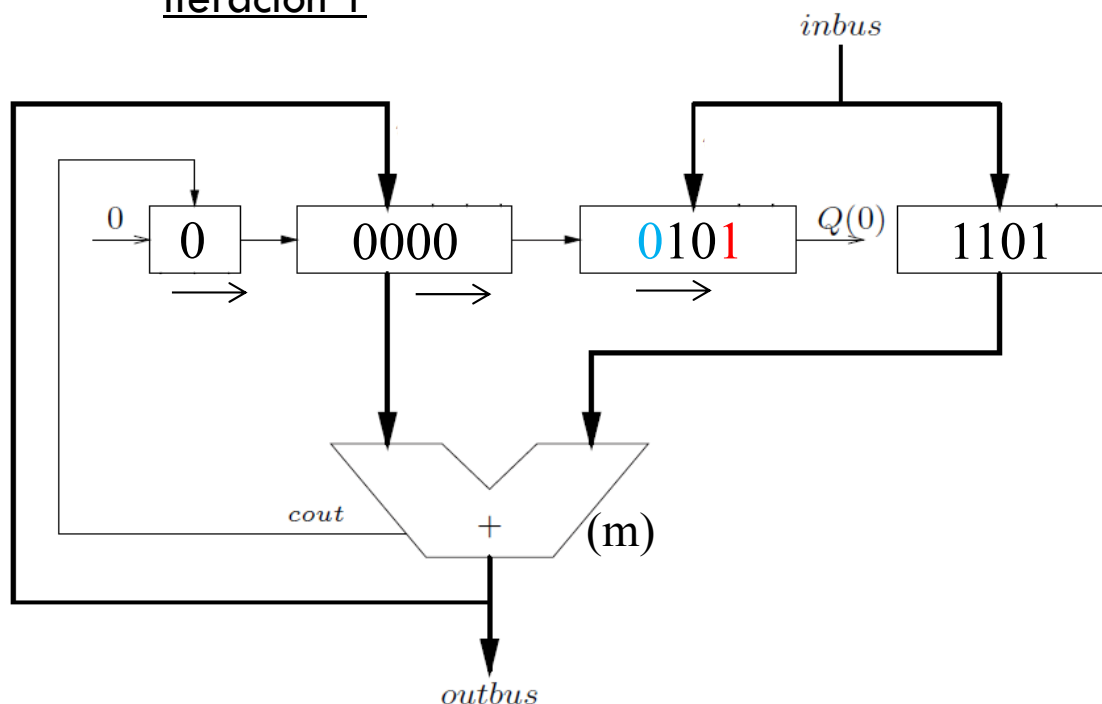


$$\begin{array}{r} 0000 \\ (Q(0)=0) \rightarrow \boxed{00000} \quad A, Q \\ (Q(0)=1) + 1101 \\ \hline 11010 \\ \rightarrow \boxed{011010} \quad A, Q \end{array}$$

# Multiplicador secuencial. Diseño.

## □ UP. Estructura final.

- ▣ Sumar los resultados parciales 2 a 2 → Un solo sumador de 2 entradas.
- ▣ Desplazar el producto parcial (CA) y Multiplicador (Q) a la derecha.

Iteración 2

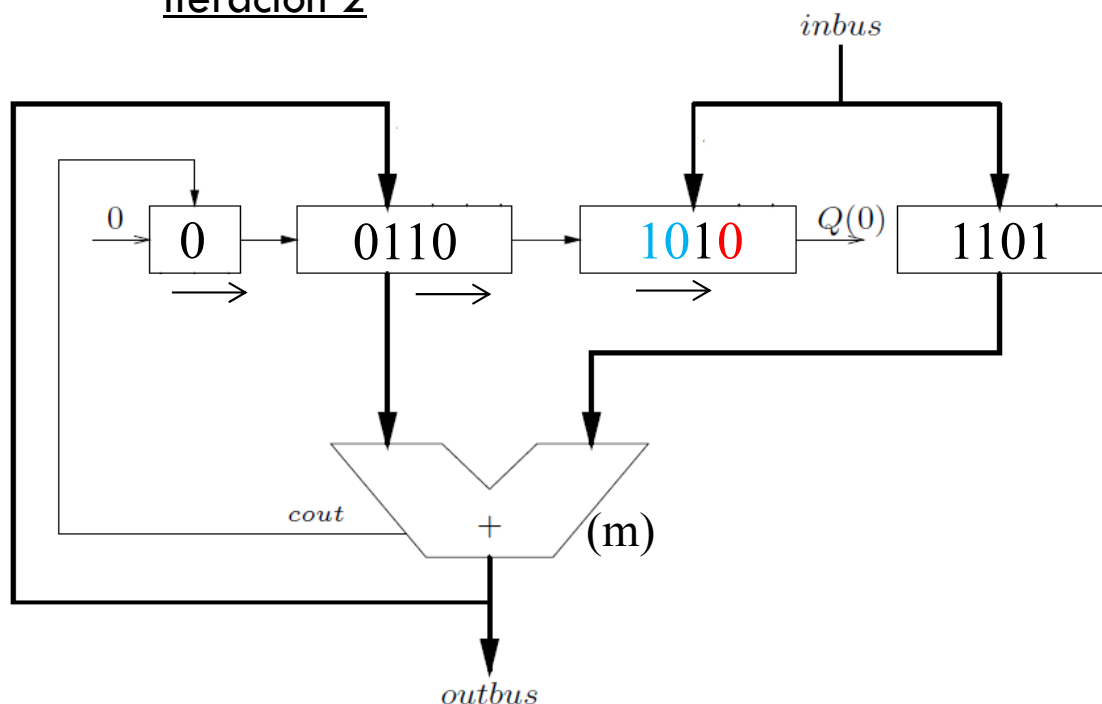


$$\begin{array}{r} 0000 \\ (Q(0)=0) \rightarrow \boxed{00000} \quad A, Q \\ (Q(0)=1) + 1101 \\ \hline 11010 \\ \rightarrow \boxed{011010} \quad A, Q \\ (Q(0)=0) \rightarrow \boxed{0011010} \quad A, Q \end{array}$$

# Multiplicador secuencial. Diseño.

- UP. Estructura final.

- Sumar los resultados parciales 2 a 2  $\rightarrow$  Un solo sumador de 2 entradas.
- Desplazar el producto parcial (CA) y Multiplicador (Q) a la derecha.

### Iteración 3

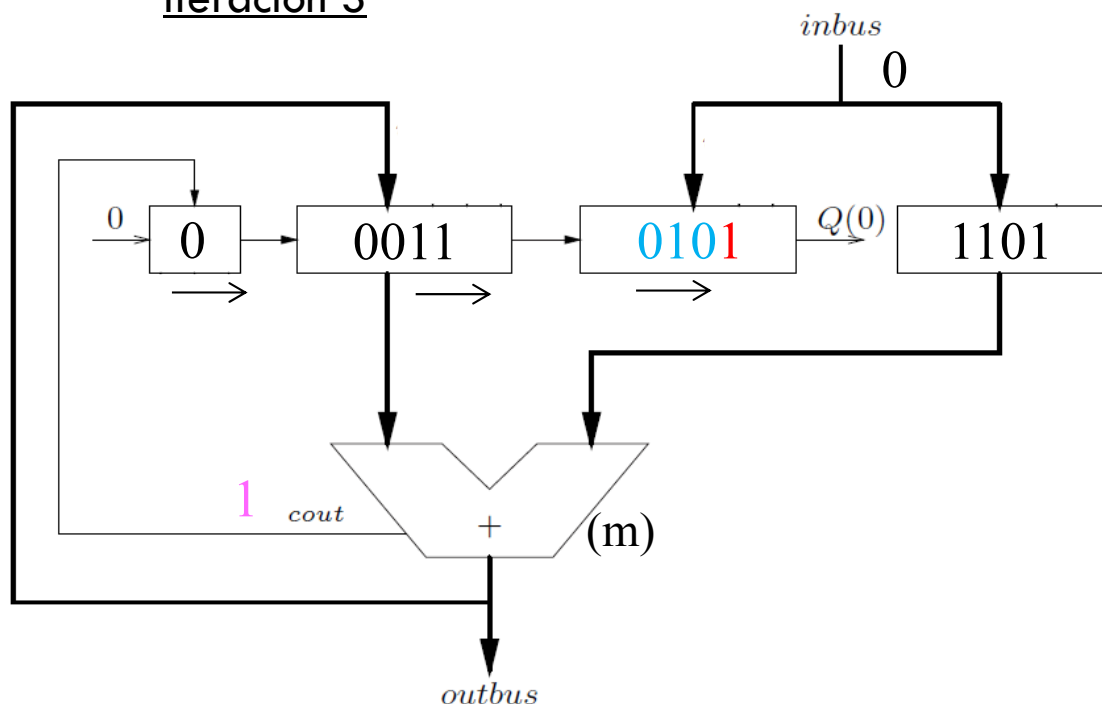


0000  
 $(Q(0)=0) \rightarrow \boxed{00000}$  A,Q  
 $(Q(0)=1) + 1101$   
11010  
 $\rightarrow \boxed{011010}$  A,Q  
 $(Q(0)=0) \rightarrow \boxed{0011010}$  A,Q  
 $(Q(0)=1) + 1101$   
10000010  
 $\rightarrow \boxed{10000010}$  A,Q

# Multiplicador secuencial. Diseño.

## □ UP. Estructura final.

- Sumar los resultados parciales 2 a 2 → Un solo sumador de 2 entradas.
- Desplazar el producto parcial (CA) y Multiplicador (Q) a la derecha.


Iteración 4

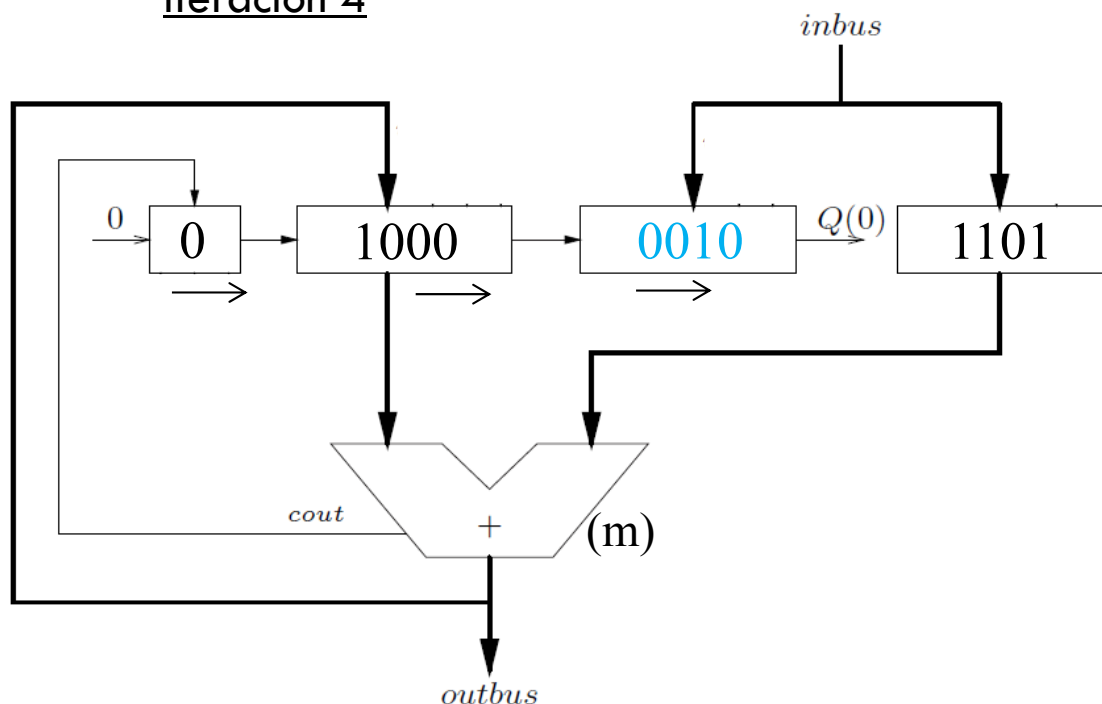

$$\begin{array}{r} 0000 \\ (Q(0)=0) \rightarrow \boxed{00000} \\ (Q(0)=1) + 1101 \\ \hline 11010 \\ \rightarrow \boxed{011010} \\ (Q(0)=0) \rightarrow \boxed{0011010} \\ (Q(0)=1) + 1101 \\ \hline 10000010 \\ \rightarrow \boxed{10000010} \end{array}$$

# Multiplicador secuencial. Diseño.
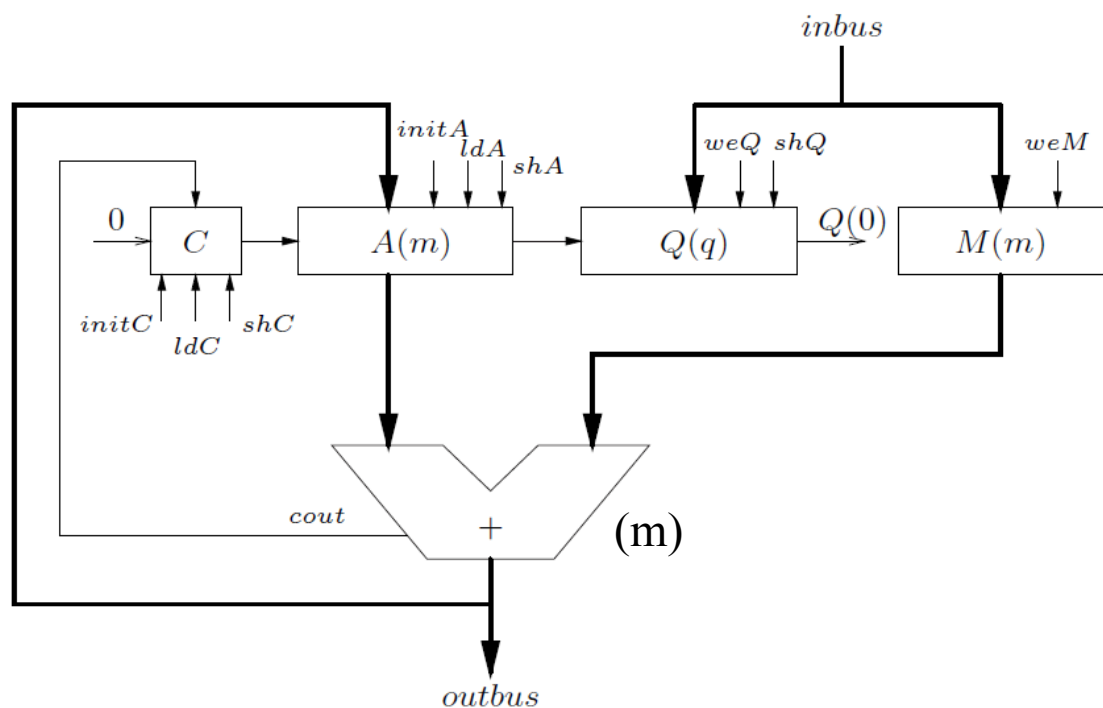
## UP. Características de los recursos y señales de control.




### UP

Componente	Operación RTL	Señal de Control
Registro M	$M \leftarrow inbus$	–
Registro Q	$Q \leftarrow inbus$ $RShift(Q)$	– $shQ$
Registro A	$A \leftarrow 0$ $A \leftarrow A + M$ $RShift(A)$	$initA$ $ldA$ $shA$
Registro C	$C \leftarrow 0$ $C \leftarrow C_{out}$ $RShift(C)$	$initC$ $ldC$ $shC$
Contador	$CNT \leftarrow n - 1$ $CNT \leftarrow CNT - 1$	$initCNT$ $shCNT$
 
### UC

- I, inicio
- Q(0) determinar si des o des y sum.
- Z, Finalización multiplicación.







# Multiplicador secuencial. Diseño.


## UC. Diagrama ASM del multiplicador secuencial.

ASM

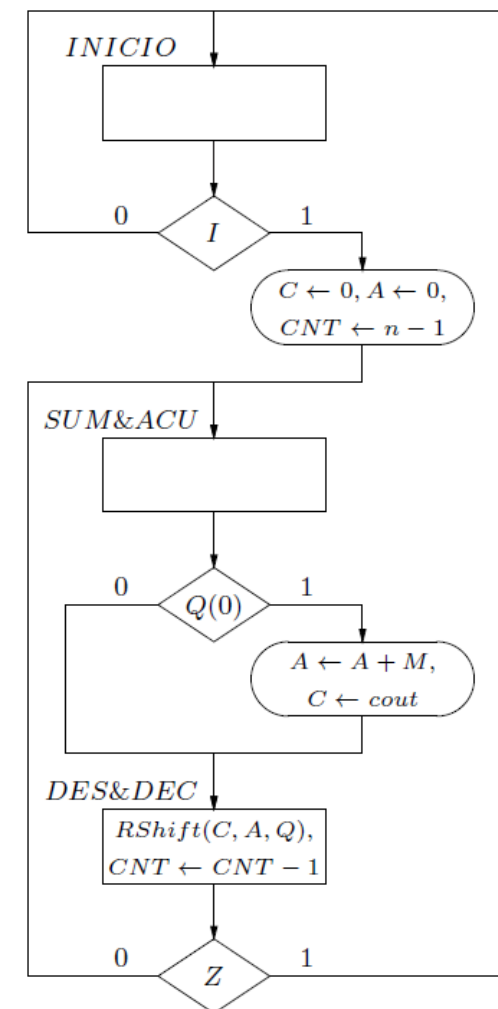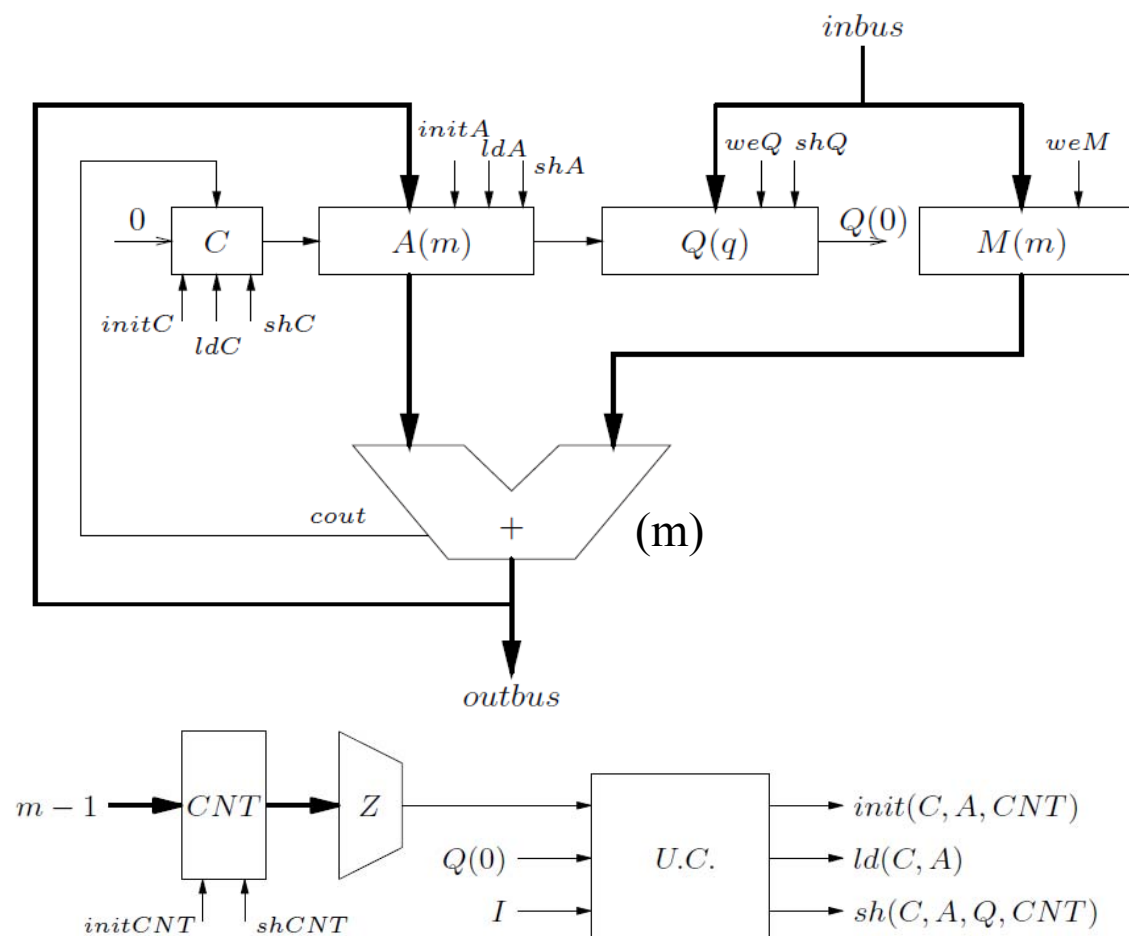
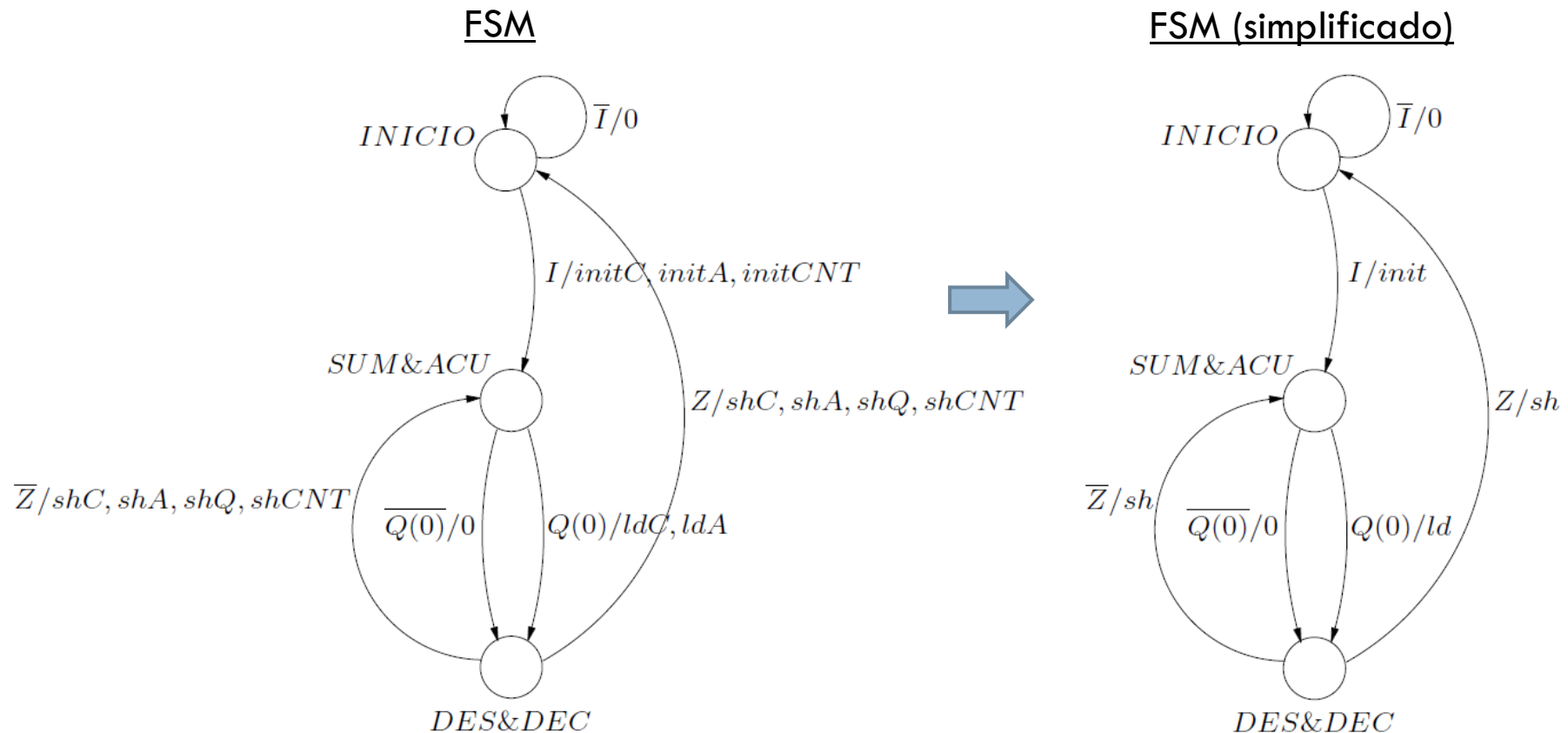
# Multiplicador secuencial. Diseño.

- UC. Diagrama de estados (FSM) y simplificaciones.
  - ▣ Reducción de señales de control.



# Multiplicador secuencial. Implementación

## □ VHDL: Entidad y parte declarativa.

```
1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3  use ieee.numeric_std.all;
4
5  entity mult_sec is
6      Port ( inbus   : in std_logic_vector(7 downto 0);
7            outbus  : out std_logic_vector(15 downto 0);
8            I       : in std_logic;
9            weQ     : in std_logic;
10           weM     : in std_logic;
11           rst     : in std_logic;
12           clk     : in std_logic);
13 end mult_sec;
14
15 architecture Behavioral of mult_sec is
16
17     type type_state is (INICIO, SUMACU, DESDEC);
18     signal state, nextstate: type_state;
19
20     signal CA, pp: std_logic_vector(8 downto 0);
21     signal Q, M: std_logic_vector(7 downto 0);
22     signal init, ld, sh: std_logic;
23     signal cnt: unsigned (2 downto 0);
24     signal Z: std_logic;
```

# Multiplicador secuencial. Implementación

## □ VHDL: Registros C y A.

```
28      --Registro C y A:
29      process(rst, clk)
30      begin
31          if (rst='1') then
32              CA <= (others=>'0');
33          elsif rising_edge(clk) then
34              if (init='1') then
35                  CA <= (others=>'0');
36              elsif (ld='1') then
37                  CA <= pp;
38              elsif (sh='1') then
39                  CA <= '0' & CA(8 downto 1);
40              end if;
41          end if;
42      end process;
```


## □ VHDL: Sumador y salida.

```
70      --Sumador:
71      pp <= std_logic_vector(unsigned('0' & CA(7 downto 0)) + unsigned('0' & M));
72
73      --Salida:
74      outbus <= CA(7 downto 0) & Q;
```

# Multiplicador secuencial. Implementación
 
## □ VHDL: Registros C y A.

```
28  --Registro C y A:
29  process(rst, clk)
30  begin
31      if (rst='1') then
32          CA <= (others=>'0');
33      elsif rising_edge(clk) then
34          if (init='1') then
35              CA <= (others=>'0');
36          elsif (ld='1') then
37              CA <= pp;
38          elsif (sh='1') then
39              CA <= '0' & CA(8 downto 1);
40          end if;
41      end if;
42  end process;
```



## □ VHDL: Sumador y salida.

```
70  --Sumador:
71  pp <= std_logic_vector(unsigned('0' & CA(7 downto 0)) + unsigned('0' & M));
72
73  --Salida:
74  outbus <= CA(7 downto 0) & Q;
```

# Multiplicador secuencial. Implementación

- VHDL: Detector de cero.

```
90      --Detector de cero:
91      process(cnt)
92      begin
93          if (cnt="000") then
94              Z <= '1';
95          else
96              Z <= '0';
97          end if;
98      end process;
```

- VHDL: Registros Q, M, Contador, UC

¿?